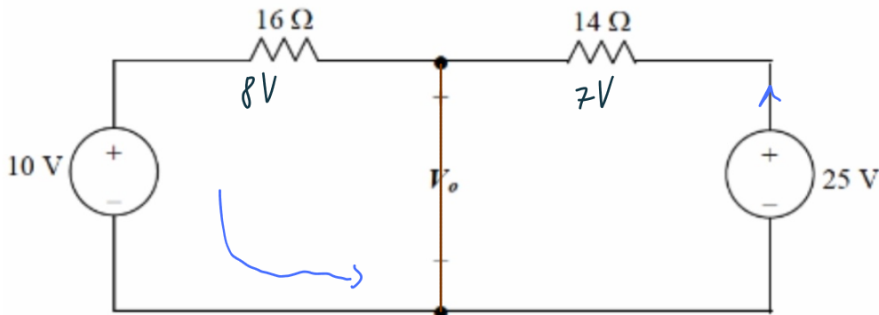


$$N_1: I_1 + I_2 = I_3 \quad (=) \quad \frac{12 - V_1}{2} + \frac{0 - V_1}{1} = \frac{V_1 - V_2}{3}$$

$$N_2: I_3 = I_4 + I_5 \quad (=) \quad \frac{V_1 - V_2}{3} = \frac{V_2 - 0}{5} + \frac{V_2 - 6}{4}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{V_i - V_f}{R}$$

3. Given circuit below. Use KVL to determine V_o in the circuit




$$I = \frac{25 - 10}{30} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ A}$$

$$V = I \cdot R$$

$$V_o = 25 - 7 = 10 + 8 = 18$$

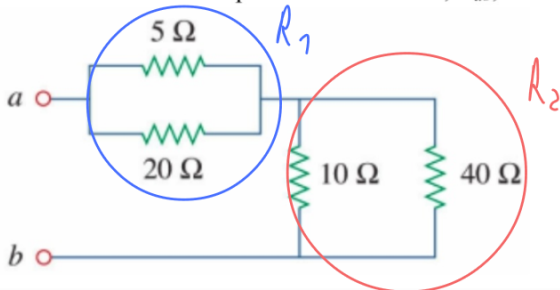5. Calculate the equivalent resistance, R_{ab} , at terminals a-b for the circuit below





$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{5} + \frac{1}{20} = \frac{5}{20} \quad \Rightarrow R_1 = 4$$

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{10} + \frac{1}{40} = \frac{5}{40} \quad \Rightarrow R_2 = 8$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 12$$

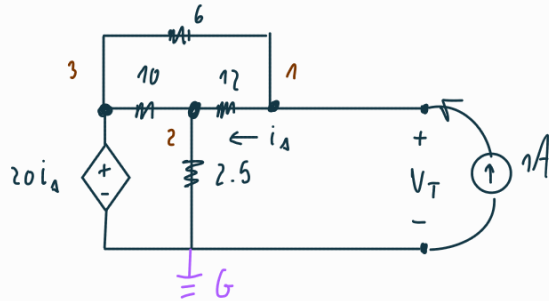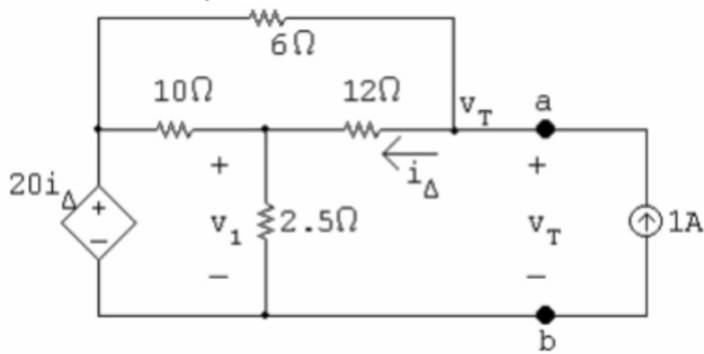6. The current controlled voltage source is $20i_{\Delta}$. Find the Thévenin equivalent with respect to the terminals a, b for the circuit





$$1: 1 - \frac{V_1 - 20i_A}{6} - \frac{V_1 - V_2}{12} = 0$$

$$2: \frac{V_1 - V_2}{12} - \frac{V_2 - 20i_A}{10} - \frac{V_2}{2.5} = 0$$


$$i_{\Delta} = \frac{V_1 - V_2}{12} \quad V_3 = 20 i_{\Delta}$$
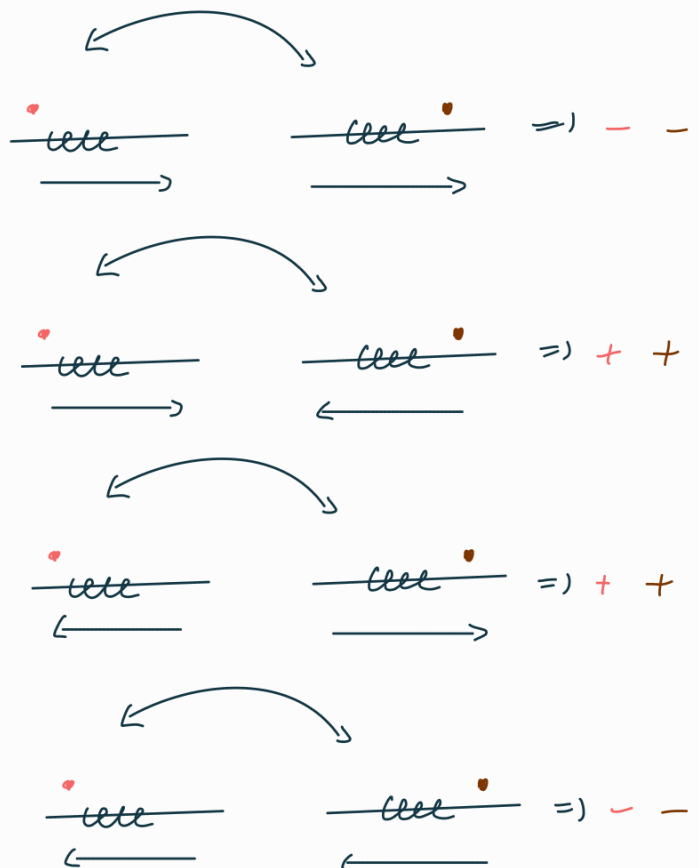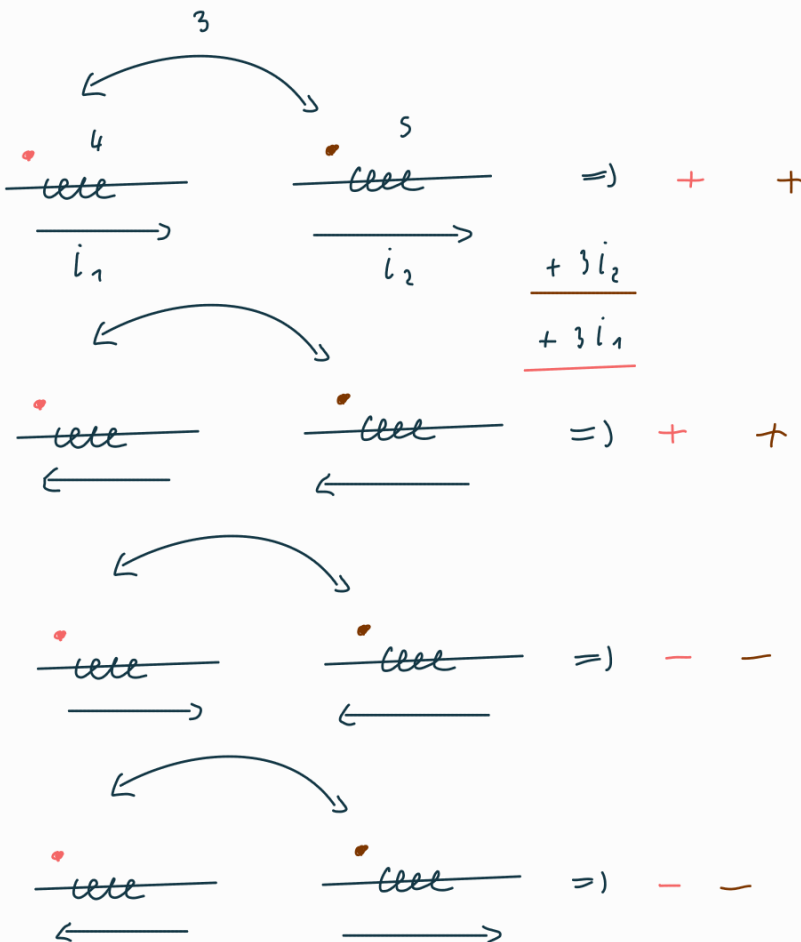
$$V_1 = V_T = 27 \Rightarrow R_{TH} = \frac{V_T}{i_T} = 27 \Omega$$




Problem # 21


$$\omega = 1$$

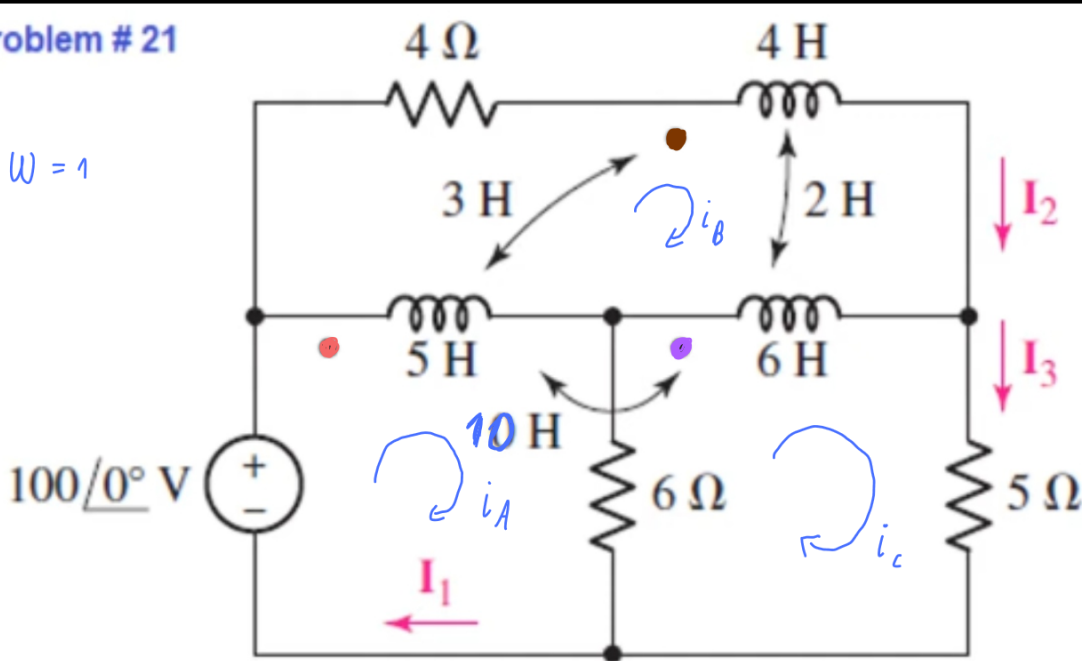
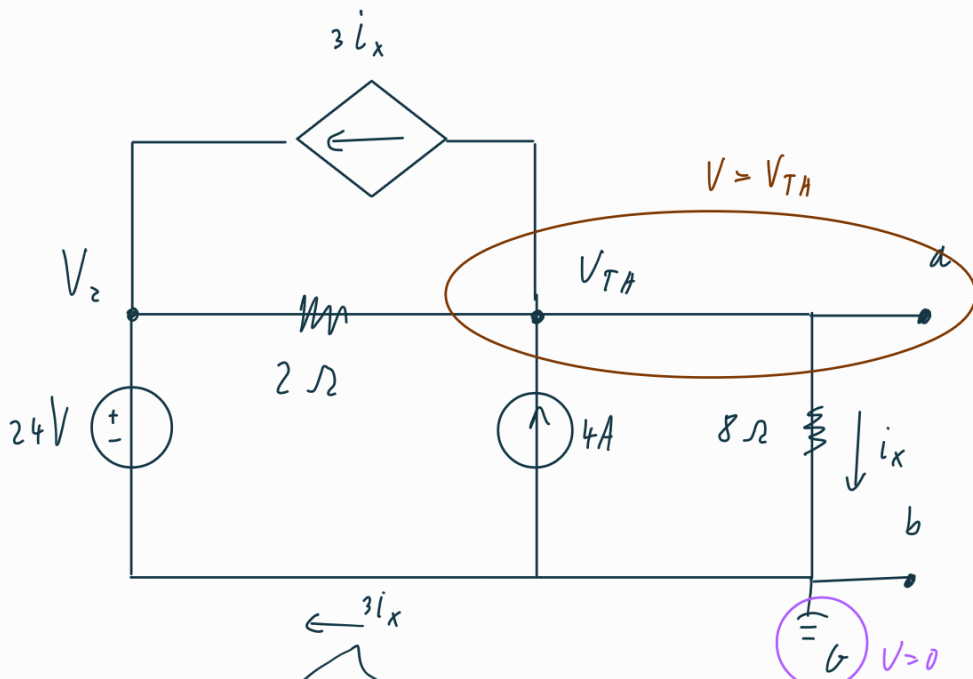
$$\begin{aligned}
 5j(i_A - i_B) + 6(i_A - i_C) + 3ji_B + 10j(i_C - i_B) &= 100 \\
 4i_B + 4ji_B + 6j(i_B - i_C) + 5j(i_B - i_A) + 2j(i_C - i_B) + 3j(i_A - i_B) - 2ji_B + 10j(i_B - i_A) \\
 + 10j(i_B - i_C) - 3ji_B &= 0 \\
 5i_C + 6(i_C - i_A) + 6j(i_C - i_B) + 10j(i_A - i_B) + 2ji_B &= 0
 \end{aligned}$$



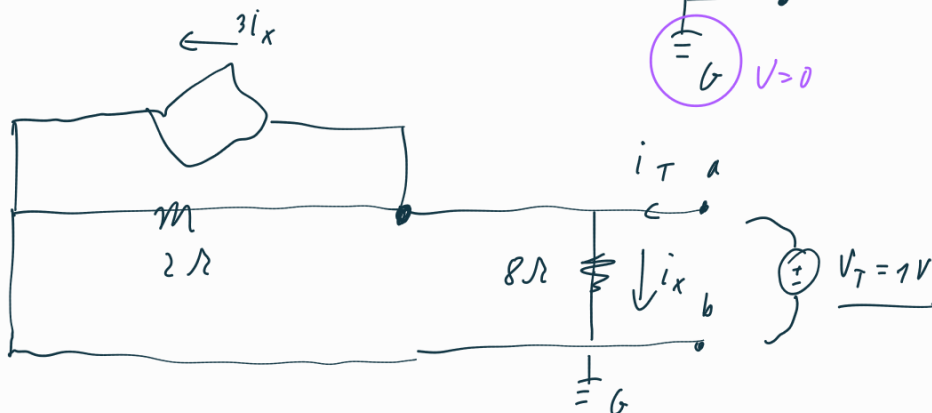
$$\begin{aligned}
 \frac{V_{TH}}{8} + 4 - \frac{V_{TH} - V_2}{2} - \frac{3V_{TH}}{8} &= 0 \\
 \frac{3V_{TH}}{8} + 24 + \frac{V_{TH} - V_2}{2} &= 0
 \end{aligned}$$



$$R_{TH} = \frac{V_T}{i_T}$$

$$NVM: i_T - \frac{V_T}{8} - \frac{3V_T}{8} - \frac{V_T}{2} = 0 \Rightarrow i_T = \frac{V_T + 3V_T + 4V_T}{8} = \frac{1+3+4}{8} = 1 A$$



=)

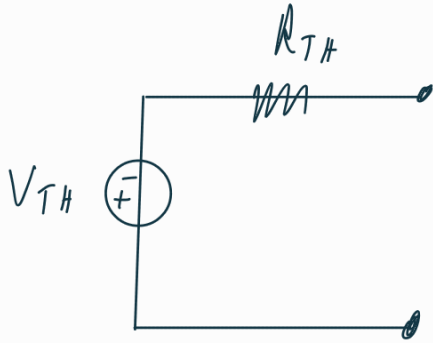

1) indep. sources:




$$R_{eq} = ? = R_{TH}$$

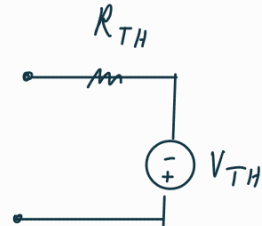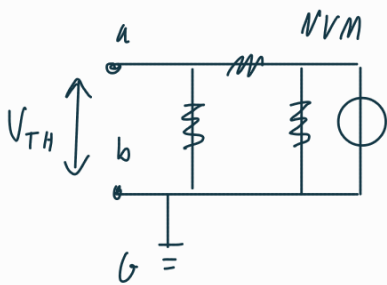


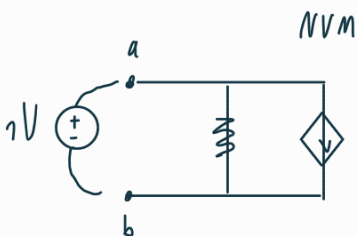
2) otherwise

- deactivate indep. sources


! only dep. sources \rightarrow only R_{TH}


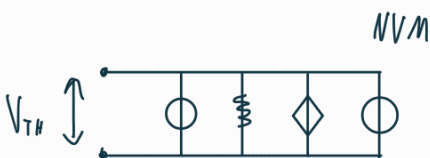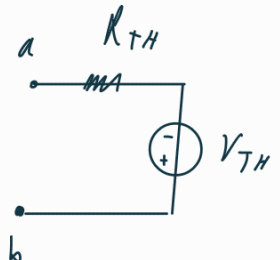
$$i_T / V_T \rightarrow V_T / i_T \Rightarrow R_{TH} = \frac{V_T}{i_T}$$



6)

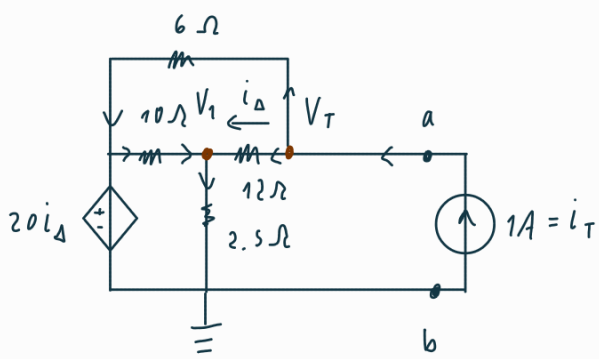

$V_T = ?$

$$\begin{cases} 1 - \frac{V_T - 20i_A}{6} - \frac{V_T - V_1}{12} = 0 \\ \frac{V_T - V_1}{12} + \frac{20i_A - V_1}{10} - \frac{V_1}{2.5} = 0 \\ i_A = \frac{V_T - V_1}{12} \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_{TH} = \frac{V_T}{i_T}$$

